实验六 输入/输出程序设计

一、实验目的

掌握输入/输出指令的使用方法,并且完成一个具有复杂程序结构的输入/输出汇编程序。


二、预备知识


1、乐曲简谱中的每个音符及其节拍,在微机中对应了扬声器的发声频率和持续时间。其中简谱音符与扬声器的发声频率的对应关系见下表:

音符	频率 (Hz)	音符	频率 (Hz)	音符	频率 (Hz)
低 1	130.81	中1	261.63	高1	523.52
低 2	146.83	中 2	293.66	高 2	587.33
低 3	164.81	中 3	329.63	高 3	659.26
低 4	174.61	中 4	349.23	高4	698.46
低 5	196.00	中 5	392.00	高 5	783.99
低 6	220.00	中 6	440.00	高6	880.00
低 7	246.94	中7	493.88	高7	987.77

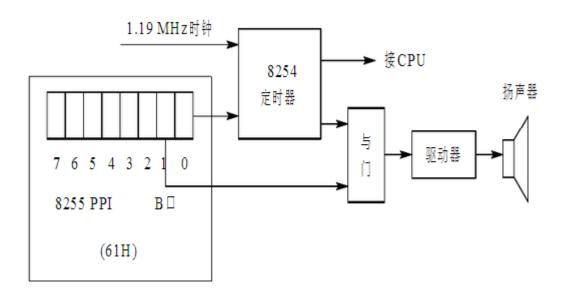2、如何使 PC 机的扬声器发出<mark>指定频率</mark>和<mark>指定时间长度</mark>的声音?下面简单介绍一下 PC 机的发声原理:

IBM-PC 系列机的主机箱装有一个小扬声器,系统板上的定时器 8253 (或 8254) 利用工作方式 3 产生一定频率信号,通过可编程的并行外围接口芯片 8255 (或 8255A) 控制其发音。扬声器的控制驱动电路如下图所示。



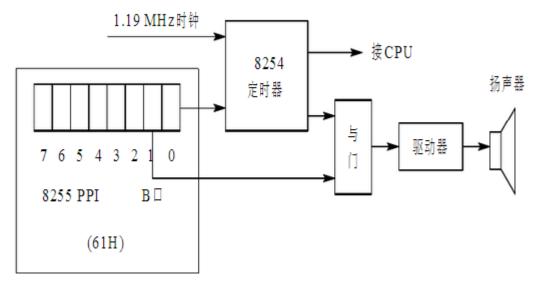

可编程的并行接口芯片 8255 有三个 8 位的并行端口: A 口、B 口和 C 口。在 IBM 系列微机中,BIOS 在开机自检后已将 8255 初始化为 A 口和 C 口用于输入,B 口用于输出。B 口的 I/O 端口地址为 61H。

由图可见, 8255 的 B 口的低两位用来控制扬声器驱动, 当 61H 端口的 D0 位为 "1"时,控制 8254 定时器产生驱动扬声器发声的音频信号,该位为 "0"则不发信号。8254 有三个定时器,分为 0号、1号和 2号定时器,驱动扬声器的是 2号定时器,该定时器工作在方式 3,是一个频率发生器,它负责向扬声器发送指定频率的脉冲信号。

输出端口 61H的 D1 位为"1"或为"0"时,将使控制驱动器的与门电路接通或关闭,使 8254 所发出的音频信号能到达驱动器或被阻断。这样通过控制 D1 位的变化,可使扬声器接通和断开,控制扬声器是否能发出声音。此外,通过控制 D1 位的通断时间,就能发出不同的音长。

故当 8255 输出端口 61H 的 D1 位为 "1"时,在 61H 的 D0 位为 "1", 8254 发出指定频率的声音信号的前提下,声音信号通过与门到达驱动器驱动扬声器发声。即是,如要 8255 控制 8254 的 2 号定时器驱动扬声器发声,则需要的汇编命令如下:

OR AL, 00000011B OUT 61H, AL

同时, 定时器 8254 的 2 号定时器使用 1.19MHz 的基准频率, 故若要 8254 驱动扬声器发出指定频率的声音,则需要向 2 号定时器的计数常数寄存器 (即 I/O 端口 42H) 存放基准频率除以指定频率的商 (即 122870H/指定频率),该商需分两次送往 I/O 端口 42H,先送商的低字节,再送商的高字节。同时,在使用定时器 8254 的 2 号定时器之前,需要初始化,即往 8254 的 2 号定时器的控制寄存器 (即 I/O 端口 43H)写控制字 0B6H:

MOV AL, 0B6H OUT 43H, AL

以上是控制扬声器发出一定频率的声音,若要<mark>让声音按指定时间持续,可使用 BIOS 提供的时间</mark>中断 INT 1AH 的 00H 号功能作延时,该功能提供了时间计数器的当前值。时间计数器计数一次的时间约为 55.072ms。

3、实验箱电路及具体接线

(1) 在实验箱中, 原 8255 的 61H 端口使用发生了变化:

需要把实验箱 8255 的控制口 (28bh) 进行初始化,然后再对 288H 端口进行写操作。因为以上端口号超过了 255,故写端口时,需要用 DX 寄存器暂存端口号,如下:


mov dx, 28bH mov al, 10000000B out dx, al

mov dx, 288h mov al, 03h out dx, al

(2) 8254 的 2 号定时器初始化的端口从 43H 变成了 283H,且需要写控制字 00110110B, 如下:

mov dx, 283H mov al, 00110110B out dx, al

且原 2 号定时器的计数常数寄存器端口 (42H 端口) 改为了 280H。

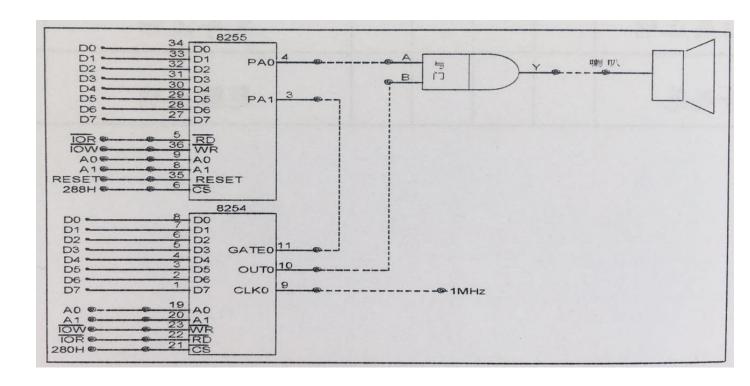

8255/CS	接	I/O 地址译码/Y1(288H——28FH)
8255/PA0	接	与门/A
8254/CLK0	接	时钟/1MHz
8254/CS	接	I/O 译码/Y0 (280H——287H)
8254/OUT0	接	与门/B

 8254/GATE0
 接
 8255/PA1

 与门/Y
 接
 喇叭

三、实验内容

试设计一个程序,能够使用键盘中字母键模拟钢琴按键发音。其中,按照字母在键盘中的排列方式,字母键 z/x/c/v/b/n/m 分别发出低 1—低 7 共 7 个低音音符,字母键 a/s/d/f/g/h/j 分别发出中 1—中 7 共 7 个中音音符,字母键 q/w/e/r/t/y/u 分别发出高 1—高 7 共 7 个高音音符。按 ESC键退出程序。

三、实验要求

- 1、要求编码规范, 注释清晰。
- 2、在 MASM 环境下编译和运行程序 (主要是用于 PC 环境的程序调试和运行)。
- 3、在课堂上修改程序,在实验箱上向老师随堂展示和运行修改后的程序。
- 4、实验完成后将代码记录在 word 文件中,格式同实验 2-实验 5 的一致,以邮件的附件形式提交到 asmhomework@163.com,邮件标题统一为"汇编语言设计实践 6_学号_姓名",word 文件的名称与邮件标题请保持一致,截止时间:11 月 27 日 12:00 (星期二下课之前)。
- 5、将本课程的实践报告填好后,<mark>将纸质版随堂交给任课老师(篇幅不超过一页,切记!)</mark>,实践报告模板见 "Experiment 6 for students" 文件夹中。